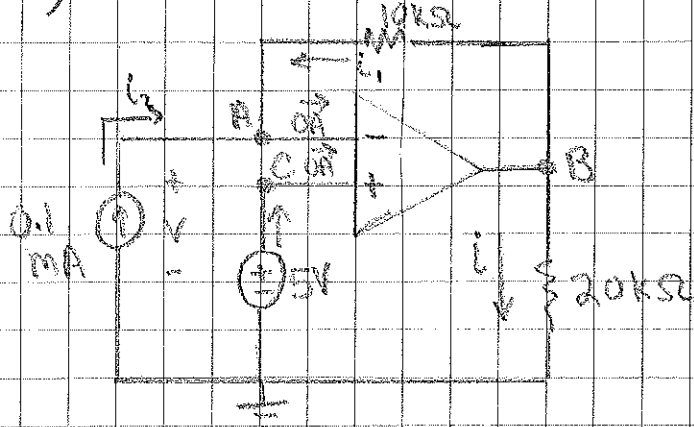


Engc. M20 HW #4

Jared Fowler

1) Find v and i in the circuit below:



KCL @ (-) opamp:

Note: Principle of Short $\rightarrow V_n = V_c$

$$i_1 + i_2 = 0A$$

Note: $V_c = 5V \Rightarrow \underline{\underline{V_n = 5V}}$ (Eq 2)

$$\frac{V_B - V_n}{10k} + 0.1mA = 0A$$

$$\frac{V_B}{10k} - \frac{V_n}{10k} + 0.1mA = 0$$

$$V_B - V_n + 1V = 0 \text{ (Eq 1)}$$

$$\text{(Eq 1, Eq 2)} \rightarrow V_B - 5 + 1 = 0$$


$$V_B = 4V \text{ (Eq 3)}$$

Note: $V = iR \Rightarrow 4 = i(20k)$

$$\boxed{i = 200 \mu A}$$

Note: $V = V_n \Rightarrow \boxed{V = 5V}$

2) Find V_o and i_o in the CKT below:

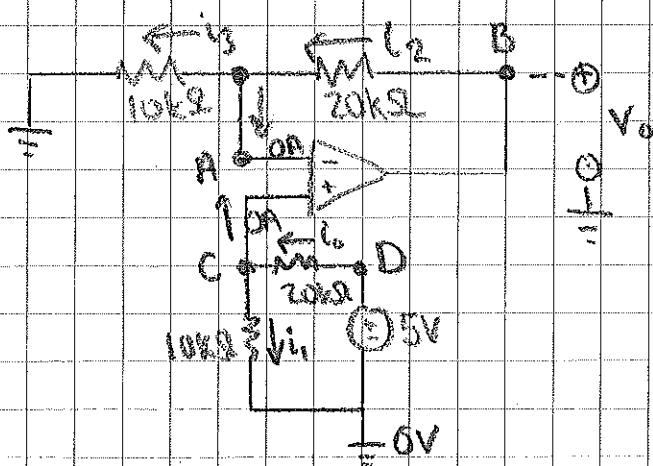

KCL @ C:

$$i_o = i_1 + 0A$$

$$\frac{V_D - V_C}{20k} = \frac{V_C - 0}{10k}$$

$$\frac{V_D}{20k} - \frac{V_C}{20k} = \frac{2V_C}{20k}$$

Note: $V_D = 5V$

$$5 - V_C = 2V_C$$

$$3V_C = 5$$

$$V_C = \frac{5}{3}V \quad (\text{Eq 1})$$

Note: Principle of Short $\rightarrow V_A = V_C \Rightarrow V_A = \frac{5}{3}V$
(Eq 2)

KCL @ A:

$$i_2 = i_3 + 0A$$

$$\frac{V_B - V_A}{20k\Omega} = \frac{V_A - 0}{10k\Omega}$$

$$\frac{V_B}{20k} - \frac{V_A}{20k} = \frac{2V_A}{20k}$$

$$V_B = 3V_A = 3\left(\frac{5}{3}\right)$$


$$\therefore V_B = 5V \quad (\text{Eq 3})$$

Note: $V_B = V_o \rightarrow \boxed{V_o = 5V}$

Note: $V = i_o R = (V_D - V_C) = i_o (20k)$

$$\frac{5 - 1.667}{20k} = i_o \Rightarrow \boxed{i_o = 166.67 \mu A}$$

3) Find V_o in the following Circuit:

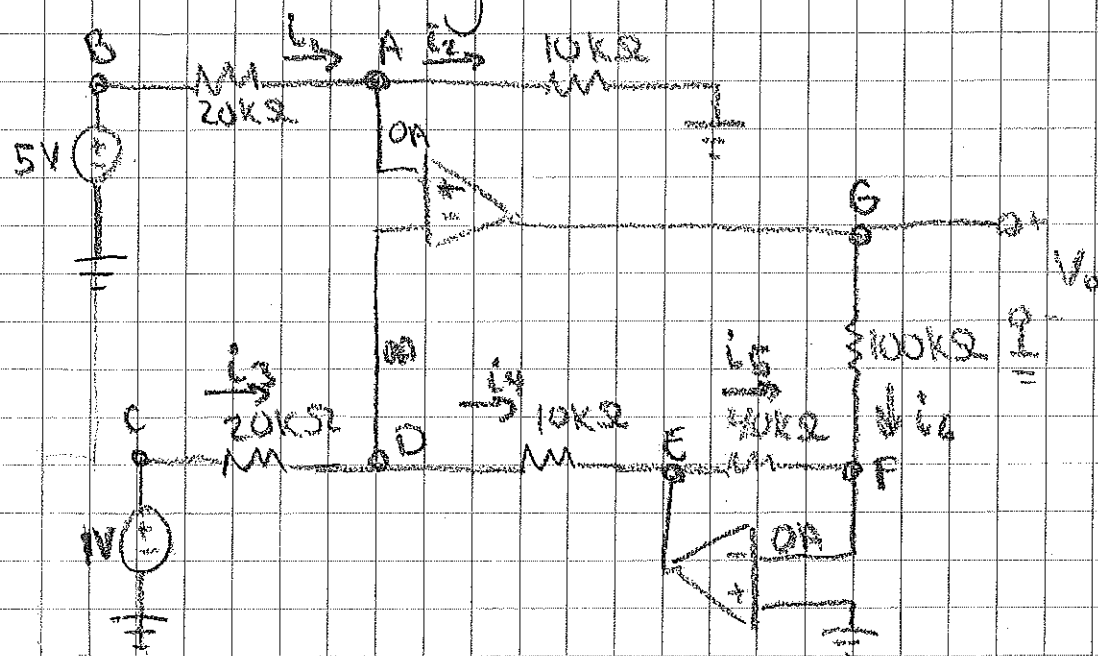

Note: $V_B = 5V$; $V_C = 1V$; $V_F = 0V$ (Principle of short)

KCL @ A:

$$i_1 = i_2 + 0A$$

$$\frac{V_B - V_A}{20k} = \frac{V_A - 0}{10k}$$

$$\frac{V_A}{20k} + \frac{V_A}{20k} = \frac{2V_A}{20k}$$

$$+V_B = 3V_A \Rightarrow V_A = \frac{5}{3} = 1.667V \text{ (Eq1)}$$

$$\therefore V_D = 1.667V \text{ (Principle of short)}$$

KCL @ D

$$i_3 = i_4 + 0A$$

$$\frac{V_C - V_D}{20k} = \frac{V_D - V_E}{10k}$$

$$\frac{V_C}{20k} - \frac{V_D}{20k} = \frac{2V_D - 2V_E}{20k}$$

$$3V_C = 4V_D - 2V_E$$

$$4 = 2V_E$$

$$V_E = 2V \text{ (Eq2)}$$

KCL @ F

$$i_5 + i_6 = 0A$$


$$\frac{V_E - V_F}{100k} + \frac{V_B - V_F}{100k} = 0$$

$$10 = -2V_G$$

$$\therefore V_G = -5V$$

$$\text{Note: } V_G = V_o \Rightarrow \boxed{V_o = -5V}$$

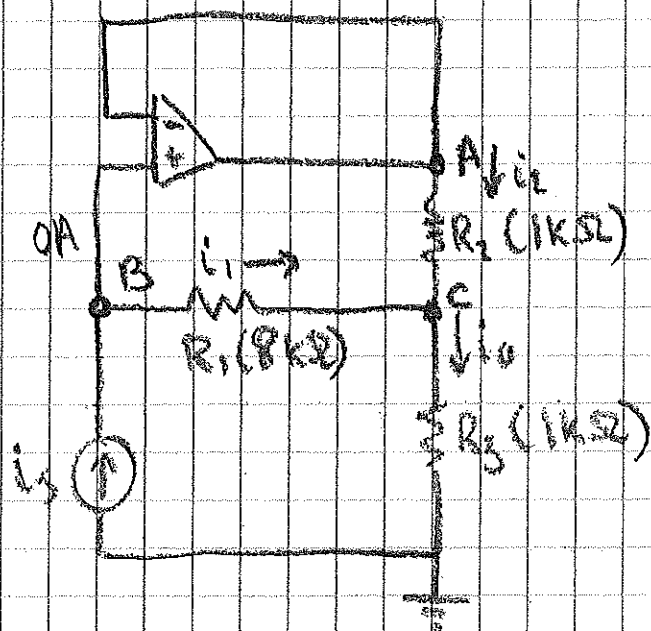- 4) A non-inverting current amplifier is portrayed in CKT below. Calculate the gain i_o/i_s . Take $R_1 = 8\text{ k}\Omega$, and $R_2 = R_3 = 1\text{ k}\Omega$.



Note: $V_A = V_B$ by principle of shunt.

KCL @ B

$$i_s = i_1 + 0A$$

$$i_s = \frac{V_B - V_C}{8\text{ k}}$$

$$i_s = \frac{V_B}{8\text{ k}} - \frac{V_C}{8\text{ k}} \quad (1)$$

KCL @ C

$$i_1 + i_2 = i_o$$

$$\frac{V_B - V_C}{8\text{ k}} + \frac{V_A - V_C}{1\text{ k}} = \frac{V_C - 0}{1\text{ k}}$$

$$\frac{V_B}{8\text{ k}} - \frac{V_C}{8\text{ k}} + \frac{8V_A}{8\text{ k}} - \frac{8V_C}{8\text{ k}} = \frac{8V_C}{8\text{ k}}$$

$$V_B - V_C + 8V_A - 8V_C = 8V_C$$

$$V_B + 8V_A = 17V_C$$

$$9V_A = 17V_C$$

$$V_B = V_A = \frac{17}{9}V_C \quad (2)$$

$$(1,2) \rightarrow i_s = \frac{17/9 V_C}{8\text{ k}} - \frac{V_C}{8\text{ k}}$$

$$i_s = \frac{8/9 V_C}{8\text{ k}}$$

$$i_s = \frac{V_C}{9\text{ k}} \quad (3)$$

$$\& i_o = V_C / 1\text{ k}$$

$$\therefore V_C = i_o 1\text{ k} \quad (4)$$

$$(3,4) \rightarrow i_s = \frac{i_o 1\text{ k}}{9\text{ k}}$$

$$\boxed{\frac{i_o}{i_s} = 9}$$