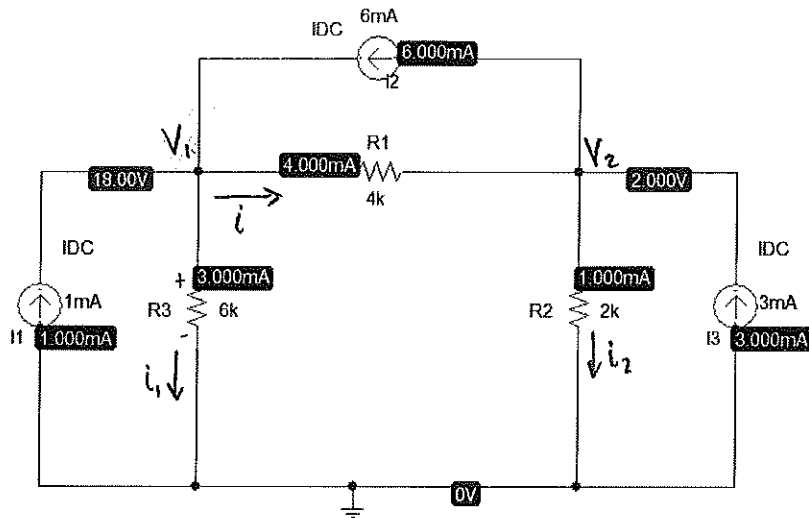


Lab 2 - PSPICE

P1.

KCL @ V_1 :

$$1\text{mA} + 6\text{mA} = i + i_1$$

$$7\text{mA} = \frac{V_1 - V_2}{4\text{k}} + \frac{V_1 - 0}{6\text{k}}$$

$$7\text{mA} = \frac{V_1}{4\text{k}} - \frac{V_2}{4\text{k}} + \frac{V_1}{6\text{k}}$$

$$7\text{mA} = \frac{3V_1}{12\text{k}} - \frac{3V_2}{12\text{k}} + \frac{2V_1}{12\text{k}}$$

$$84 = 5V_1 - 3V_2 \quad (1)$$

$$84 = 5(12 + 3V_2) - 3V_2$$

$$84 = 60 + 12V_2$$

$$12V_2 = 24$$

$$V_2 = 2\text{V} \quad \checkmark$$

KCL @ V_2 :

$$i + 3\text{mA} = 6\text{mA} + i_2$$

$$3\text{mA} = i - i_2$$

$$3\text{mA} = \frac{V_1 - V_2}{4\text{k}} - \left(\frac{V_2 - 0}{2\text{k}} \right)$$

$$3\text{mA} = \frac{V_1}{4\text{k}} - \frac{V_2}{4\text{k}} - \frac{V_2}{2\text{k}}$$

$$3\text{mA} = \frac{V_1}{4\text{k}} - \frac{V_2}{4\text{k}} - \frac{2V_2}{4\text{k}}$$


$$12 = V_1 - 3V_2 \quad (2)$$

$$12 = V_1 - 3(2)$$

$$V_1 = 18\text{V} \quad \checkmark$$

$$i = \frac{V_1 - V_2}{4\text{k}} = \frac{18 - 2}{4\text{k}} = 4\text{mA} \quad \checkmark$$

P2.

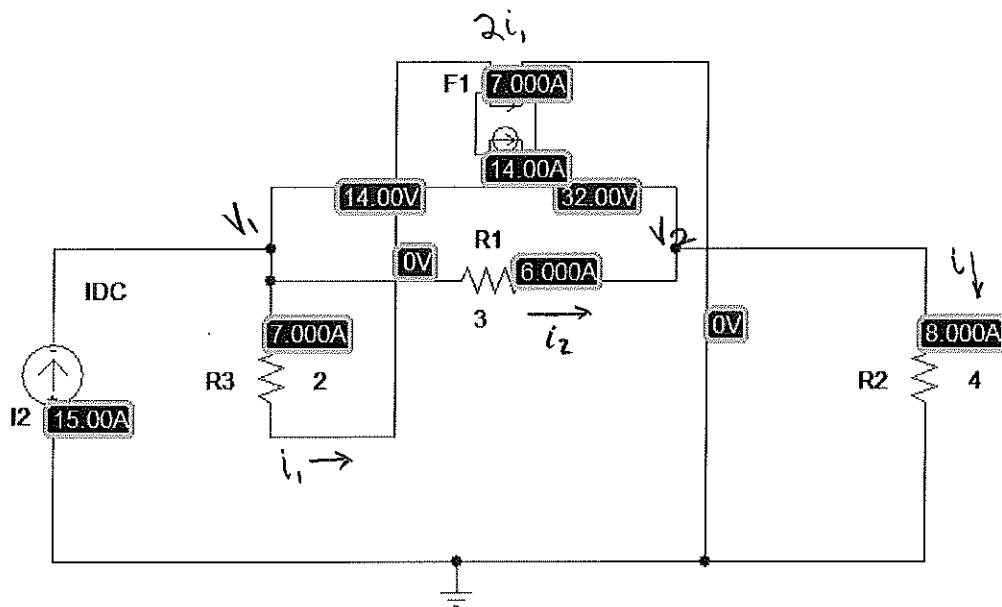

KCL @ V_1 :

$$15A = i_1 + i_2 + 2i_1$$

$$15A = 3i_1 + i_2$$

$$15A = 3\left(\frac{V_1 - 0}{2}\right) + \left(\frac{V_1 - V_2}{3}\right)$$

$$15A = \frac{3V_1}{2} + \frac{V_1}{3} - \frac{V_2}{3}$$

$$15A = \frac{9V_1}{6} + \frac{2V_1}{6} - \frac{2V_2}{6}$$

$$90 = 11V_1 - 2V_2 \quad (1)$$

$$90 = 11V_1 - 2\left(\frac{16}{7}V_1\right)$$

$$90 = 11V_1 - \frac{32}{7}V_1$$

$$90 = \frac{45}{7}V_1$$

$$V_1 = 90 \cdot \left(\frac{7}{45}\right) = \boxed{14V}$$

KCL @ V_2 :

$$i = 2i_1 + i_2$$

$$\frac{V_2 - 0}{4} = 2\left(\frac{V_1 - 0}{2}\right) + \left(\frac{V_1 - V_2}{3}\right)$$

$$\frac{V_2}{4} = V_1 + \frac{V_1}{3} - \frac{V_2}{3}$$

$$3V_2 = 12V_1 + 4V_1 - 4V_2$$


$$7V_2 = 16V_1$$

$$V_2 = \frac{16}{7}V_1 \quad (2)$$


$$V_2 = \frac{16}{7}(14) = \boxed{32V}$$

$$i = \frac{V_2}{4} = \frac{32}{4} = \boxed{8A}$$

P3.

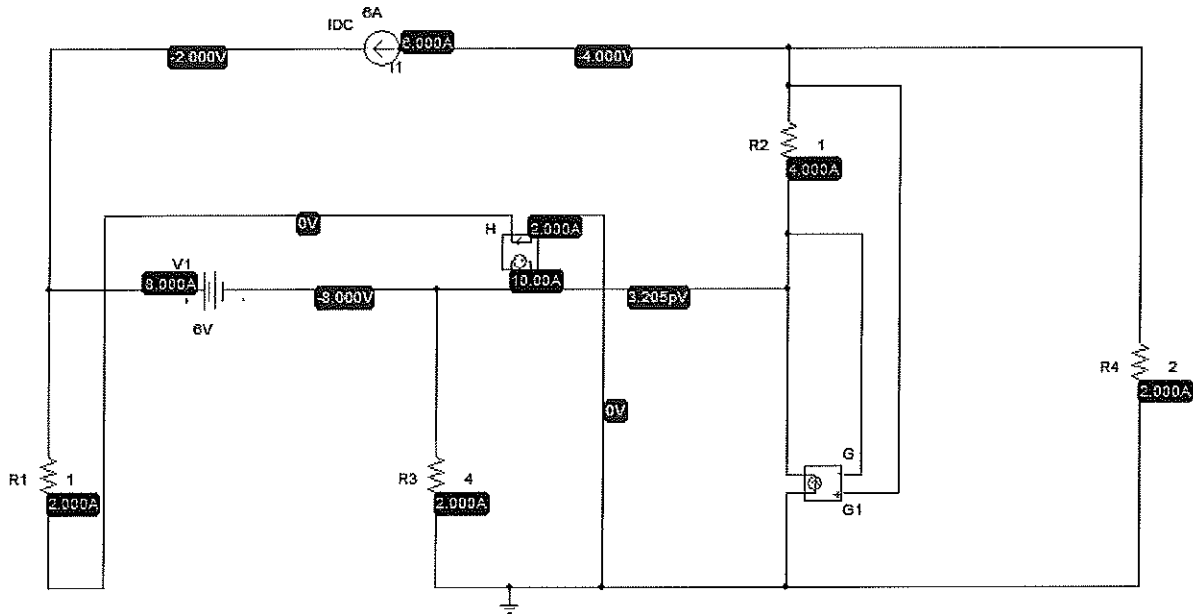

Simplified:

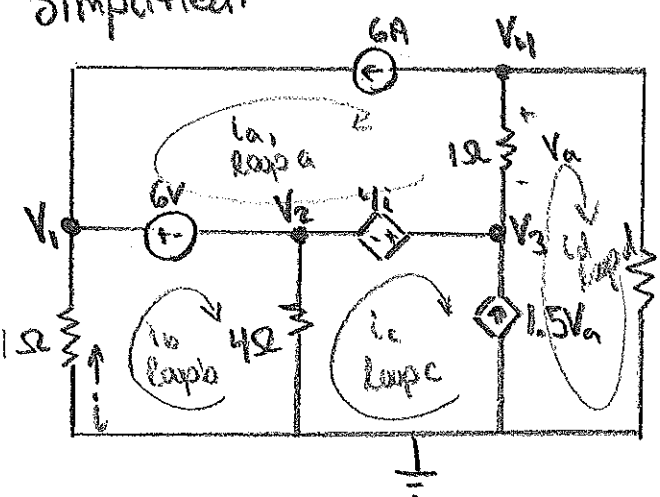

KVL @ loop a:

$$1(i_a - i_d) + 4i - 6V = 0$$

$$i_a - i_d + 4i - 6 = 0$$

Note: $i_a = -6$

$$\therefore 4i - i_d = 12 \quad (2)$$

$\rightarrow i_d = -4$...
ask about this...

KVL @ loop b: (Note: $i_b = i$)

$$1(i_b + 6) + 4(i_b - i_c) = 0$$

$$5i_b - 4i_c + 6 = 0 \quad (1)$$

KVL @ loop c:

$$4(i_c - i_b) - 4i = 0$$

$$4i_c - 4i_b - 4i = 0$$

$$4i_c - 8i = 0$$

$$i_c = 2i \quad (3)$$

KVL @ loop d:

$$2(i_d + 1(i_d - i_a)) = 0$$

$$2i_d + i_d - i_a = 0$$

$$3i_d = i_a - 6$$

$$i_d = -2 \quad (4)$$

$$(1, 3): 5i - 4(2i) + 6 = 0$$

$$5i - 8i + 6 = 0$$

$$-3i = -6$$

$$i = 2 \quad (5)$$

$$\therefore i_c = 4 \quad (6)$$

$$\therefore V_1 = iR = -2(1) = \boxed{-2V}$$


$$V_2 = R(i_b - i_c) = 4(2 - 4) = \boxed{-8V}$$

$$V_a = 1(i_a - i_d) = -4V$$

$$V_3 = V_4 - V_a = 4V - (-4V) = \boxed{8V}$$

$$V_4 = R(i_d) = 2(-2) = \boxed{-4V}$$

P4.

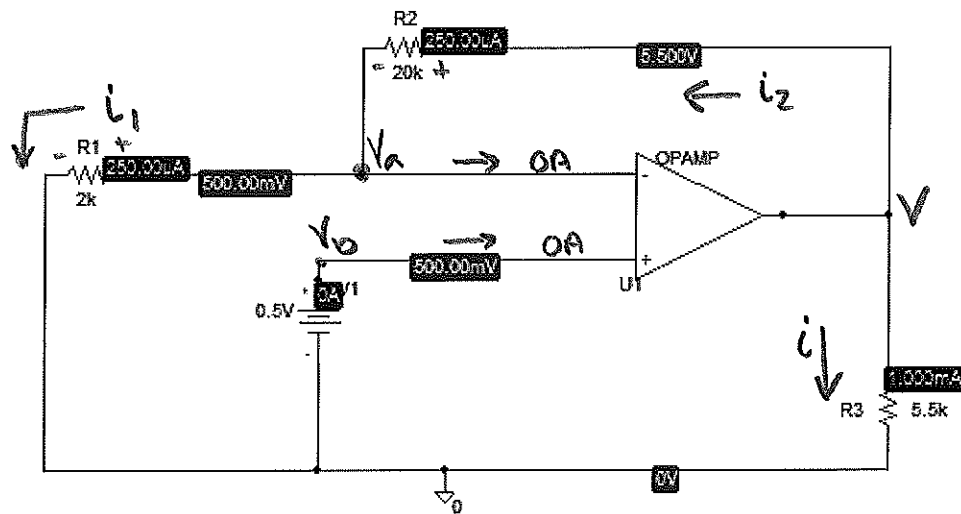

KCL @ (-) amp:

$$i_2 = i_1 + 0A$$

$$\frac{V - V_a}{20k} = \frac{V_a - 0}{2k}$$

Note: Principle of short

$$\rightarrow V_a = V_b$$

$$\text{and } V_b = .5V$$

$$\rightarrow V_a = .5V$$

$$\frac{V}{20k} - \frac{V_a}{20k} = \frac{V_a}{2k}$$

$$\frac{V}{20k} - \frac{V_a}{20k} = \frac{10V_a}{20k}$$

$$\underline{V = 11V_a}$$

$$\therefore V = 11(.5)$$


$$\boxed{V = 5.5V}$$

$$V = iR$$

$$5.5 = i(5.5k)$$

$$\boxed{i = 1mA}$$

P5.

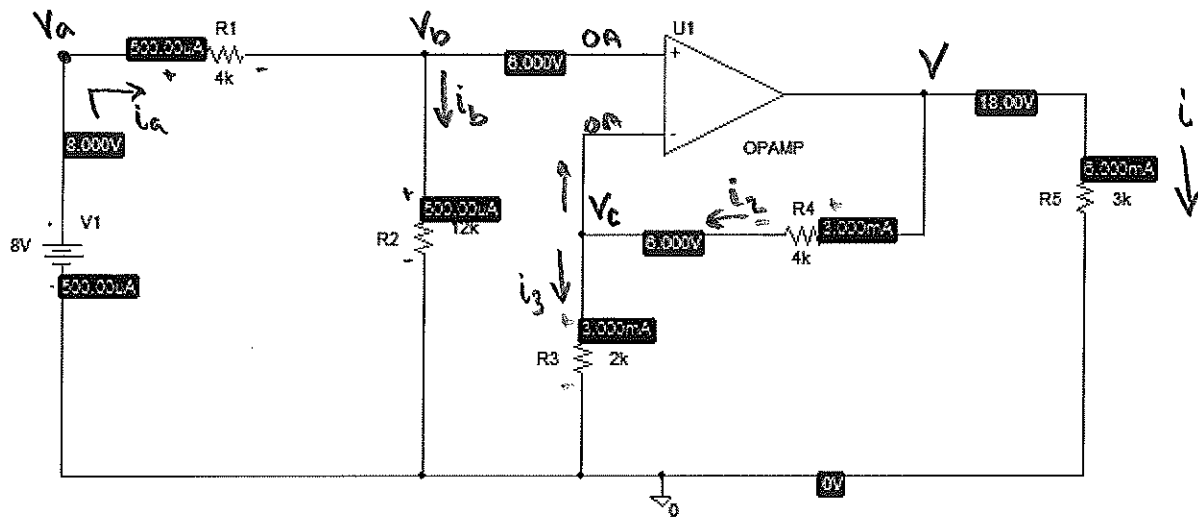

KCL @ (+) amp:

$$i_b + 0A = i_a$$

$$\frac{V_b - 0}{12k} = \frac{V_a - V_b}{4k}$$

$$\frac{V_b}{12k} = \frac{V_a}{4k} - \frac{V_b}{4k}$$

$$\frac{V_b}{12k} = \frac{3V_a}{12k} - \frac{3V_b}{12k}$$

$$V_b + 3V_b = 3V_a$$

$$4V_b = 3V_a$$

Note: $V_a = 8V$

$$V_b = 3(8)/4$$

$$V_b = 6V$$

By principle of short

$$V_b = V_c = 6V$$

KCL @ V_c

$$i_2 = 0A + i_3$$

$$\frac{V - V_c}{4k} = \frac{V_c - 0}{2k}$$

$$\frac{V}{4k} - \frac{V_c}{4k} = \frac{V_c}{2k}$$

$$V - V_c = 2V_c$$

$$V = 3V_c$$

$$V = 3(6)$$

$$V = 18V$$

$$V = iR$$

$$18 = i(3k)$$

$$i = 18/3k$$

$$i = 6mA$$