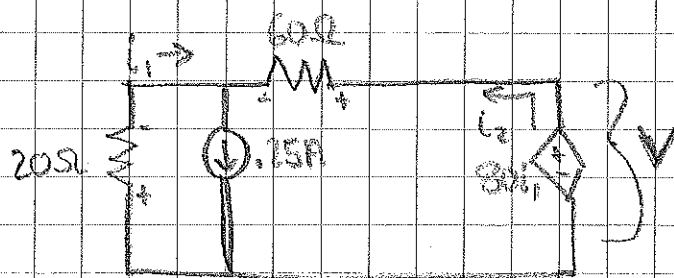


1) Determine the value of the voltage that is measured by the meter in the circuit below:



Note: KCL $\rightarrow .25A = i_1 + i_2$ (1)

KVL $\rightarrow -80i_1 + 60i_2 - 20i_1 = 0$

$60i_2 = 100i_1$


$i_1 = \frac{3}{5}i_2$ (2)

$.25 = \frac{3}{5}i_2 + i_2$ (1,2)

$.25 = \frac{8}{5}i_2$

$i_2 = .156 \rightarrow i_1 = .09375 \rightarrow V = \boxed{7.5V}$

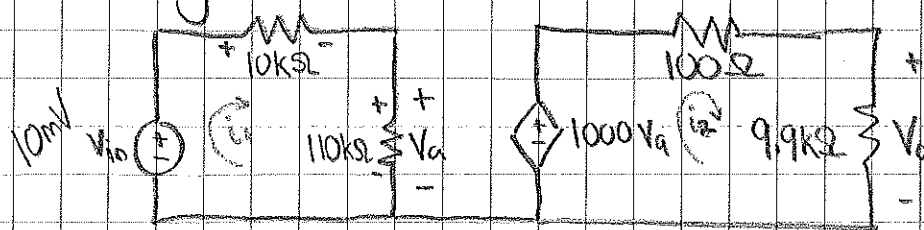2) The voltage input of the circuit is 10mV. Determine $V_o(t)$.



Note: KVL $\rightarrow 10mV = 10ki_1 + 110ki_1$

$10mV = 120ki_1$

$\therefore i_1 = .0000000833A$ (1)

$\therefore V_o = i_1(110K) = 9.167mV$ (2)


KVL $\rightarrow 1000(9.167mV) = 100i_2 + 9.9ki_2$

$9.17 = 10ki_2$

$\therefore i_2 = 0.917mA$ (3)

$V_o = (i_2)(9.9K) = (0.917)(9.9) = \boxed{9.075V}$

3) Find R in the circuit below:

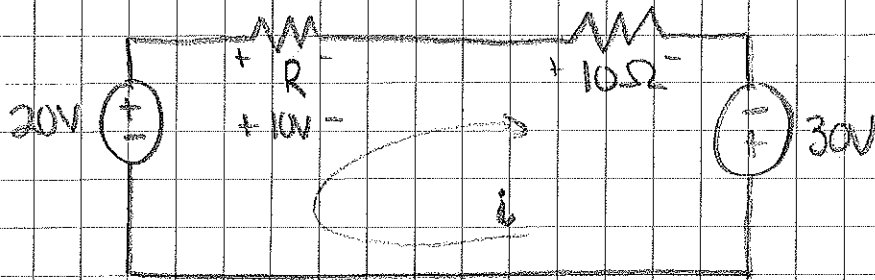


Note: KVL $\rightarrow -20V + 10V + 10i - 30V = 0$
 $10i = 40V$
 $i = 4A$ (1)

Ohm's $\rightarrow R = \frac{V_R}{i}$ (2)

$\therefore R = \frac{V_R}{i} = \frac{10}{4} = \boxed{2.5\Omega}$

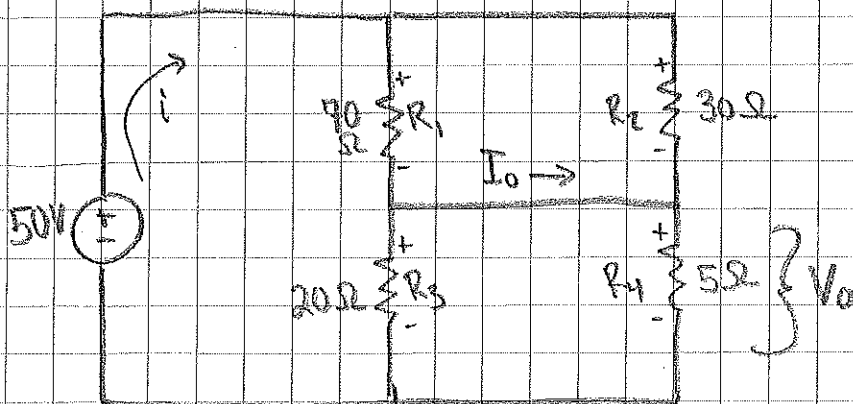4) Calculate V_0 and I_0 in the circuit below:



Note: $V_{R1}, R2 \rightarrow R_{12} = \left(\frac{1}{70} + \frac{1}{30} \right)^{-1} = 21\Omega$ (1)

$V_{R3}, R4 \rightarrow R_{34} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{5} \right)^{-1} = 4\Omega$ (2)

KVL $\rightarrow 50V = 21i + 4i \rightarrow i = \underline{2A} \rightarrow V_0 = V_{R4} = (4)(2) = \boxed{8V}$ (3)

b/c $V_0 = 8V$, this means that $i_3 = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ (4)

and using KVL $50 = V_{R1} + 8 \rightarrow V_{R1} = 42V \rightarrow i_1 = \frac{42}{70} = \frac{3}{5}$ (5)

KCL $\rightarrow i_1 = I_0 + i_3 \rightarrow \frac{3}{5} = I_0 + \frac{2}{5} \rightarrow I_0 = \boxed{0.2A}$